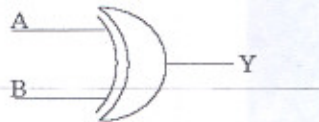
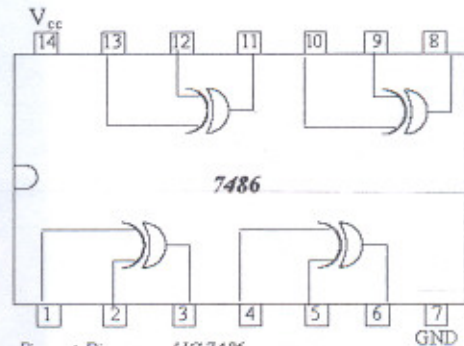


Activity-6. Implementation of Logic XOR Gate using IC 7486



*Logic Diagram of XOR gate*



*Pin-out Diagram of IC 7486*

*Observations*