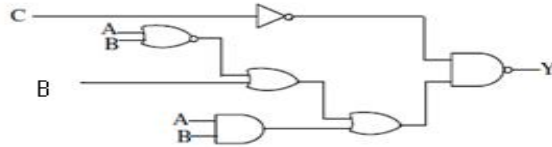


## DIGITAL ELECTRONICS (14B11EC317)

### Tutorial-4

**Q1** In the circuit shown in the figure, if  $C=0$ , the expression for  $Y$  is



**Q2** Simplify the following Boolean expression using Karnaugh Map in (a) sum of product form (b) product of sum form:

(i)  $F(A,B,C,D,E) = \sum(13,15,17,18,19,20,21,23,25,27,29,31)$

$d(A,B,C,D,E) = \sum(1,2,12,24)$

(ii)  $F(A,B,C) = \sum(0,1,2,4,5)$

$d(A,B,C) = \sum(3,6,7)$

(iii)  $F(A,B,C,D) = \sum(0,6,8,13,14)$

$d(A,B,C,D) = \sum(2,4,10)$

(iv)  $F(A,B,C,D) = A'B'D' + A'CD + A'BC$

$d(A,B,C,D) = A'BC'D + ACD + AB'D'$

Where 'd' represent don't care condition.

**Q3** Simplify the following Boolean expression using Karnaugh Map in Product of sum

(i)  $F(A,B,C,D) = \pi(1,3,5,7,12,13,14,15)$

(ii)  $F(x,y,z) = \sum(0,1,2,5,7)$

(iii)  $F(A,B,C,D,E) = \sum(0,1,4,5,16,17,21,25,29)$

**Q4** Simplify the following Boolean expression using karnaugh Map and implement them with NAND gates only.

(i)  $F(A,B,C) = \sum(1,2,3,4,5,7)$

(ii)  $F(A,B,C,D) = \sum(0,1,2,3,4,8,9,12)$

(iii)  $F(A,B,C,D) = \pi(1,3,5,7,13,15)$

(iv)  $F(A,B,C,D) = AB + A'BC + A'B'C'D$

(v)  $F(A,B,C,D) = B'D + B'C + ABCD$

$d(A,B,C,D) = A'BD + AB'C'D'$

**Q5** Simplify the following Boolean expression using karnaugh Map and implement them with NOR gates only.

(i)  $F(A,B,C,D) = \sum(2,4,6,10,12)$

$d(A,B,C,D) = \sum(0,8,9,13)$

(ii)  $F(A,B,C,D) = AB' + C'D' + A'CD'$

(iii)  $F(A,B,C,D) = (A' + B' + D')(A' + B + C')(A' + B + D')(C + A + D')$